

R_f linearisiert die
Inverter-
Kennlinie

