

$R_s = 6.4\Omega$ $C_s = 99.72\text{fF}$ and $L_s = 2.546\text{mH}$.

$C_p = 28.68\text{pF}$

$$f_s = 1 / (2\pi \sqrt{L \cdot C_s}) = 9.987\text{MHz}$$

$$f_p = 1 / (2\pi \sqrt{L \cdot C_s \cdot C_p / (C_s + C_p)}) = 10.005\text{MHz}$$

$$Q = X_L / R = 2\pi f_s / R_s = 25000$$

Sehr hohe Güte \rightarrow sehr stabile Frequenz